
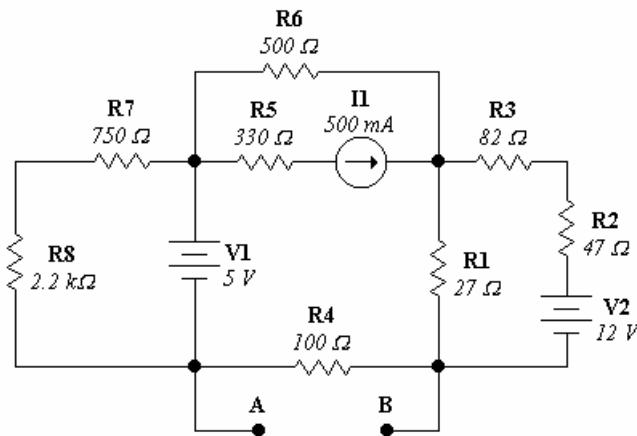


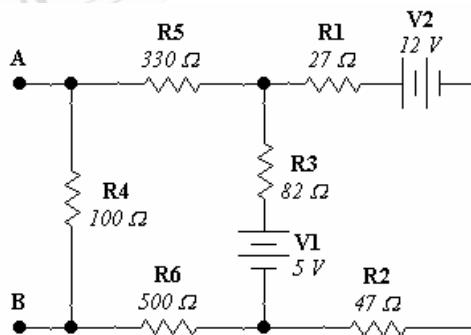- **Ejercicio 3.1.** Calcular el equivalente de Thevenin del circuito de la figura.




Solución:  $V_{Th} = 40.64$  [V];  $R_{Th} = 83.93$  [Ω]

- **Ejercicio 3.2.** Calcular el equivalente de Thevenin del circuito de la figura.



Solución:  $V_{Th} = 894$  [mV];  $R_{Th} = 89.67$  [Ω]

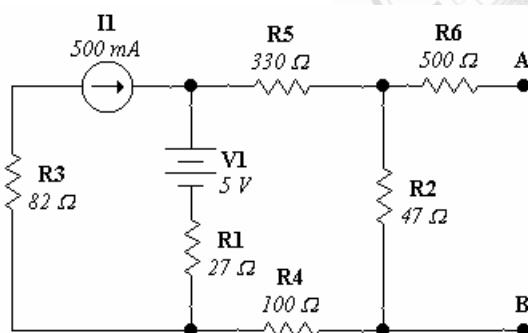- **Ejercicio 3.3.** Calcular el equivalente de Norton del circuito de la figura.



Solución:  $I_N = 3.16$  [mA];  $R_N = 542.61$  [Ω]

# ESCUELA TÉCNICA N°17 CORNELIO SAAVEDRA

## TEORÍA DE LOS CIRCUITOS I GUIA DE EJERCICIOS

TEOREMAS FUNDAMENTALES - SUPERPOSICIÓN - THEVENIN - NORTON

REVISIÓN: 16/03/2008

HOJAS: 12


PROF: ADRIÁN PELLIZA

ALUMNO:

DIVISIÓN:


AÑO: 2008

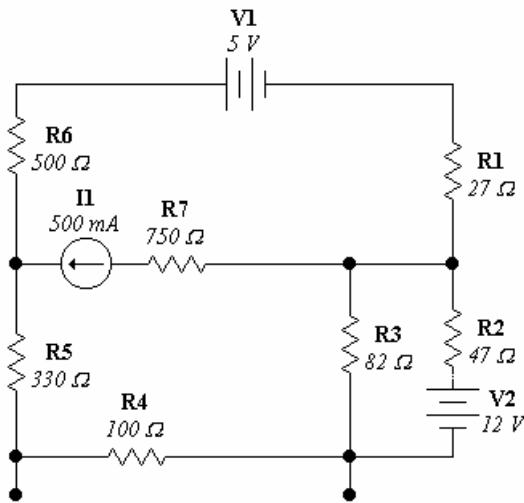- **Ejercicio 3.4.** Calcular la tensión sobre la resistencia  $R_4$  del circuito de la figura.




Solución:  $V_{R_4} = 27.97\text{[V]}$

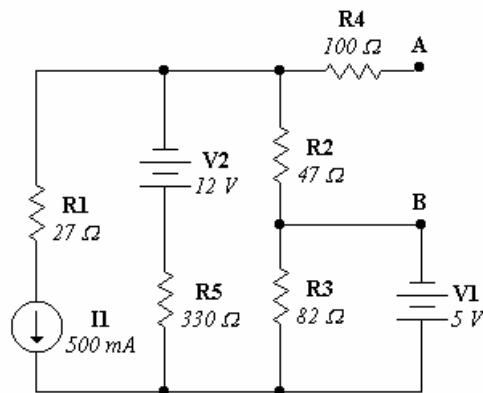- **Ejercicio 3.5.** Calcular el equivalente de Norton del circuito de la figura.




Solución:  $I_N = -151.92\text{[mA]}$ ;  $R_N = 141.14\text{[Ω]}$

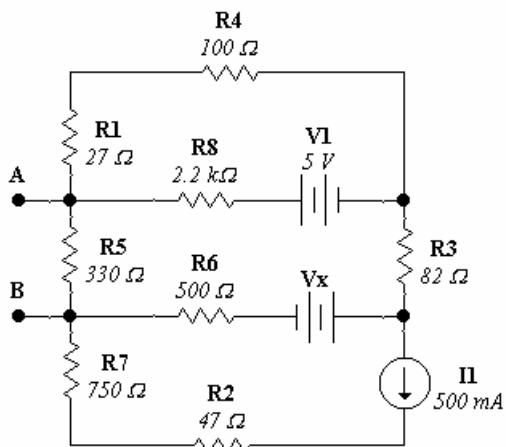- **Ejercicio 3.6.** Calcular el valor del generador de tensión  $V_x$  sabiendo que la tensión sobre la resistencia  $V_{R_5} = 30\text{[V]}$ .




Solución:  $V_x = 155.90$  [V]

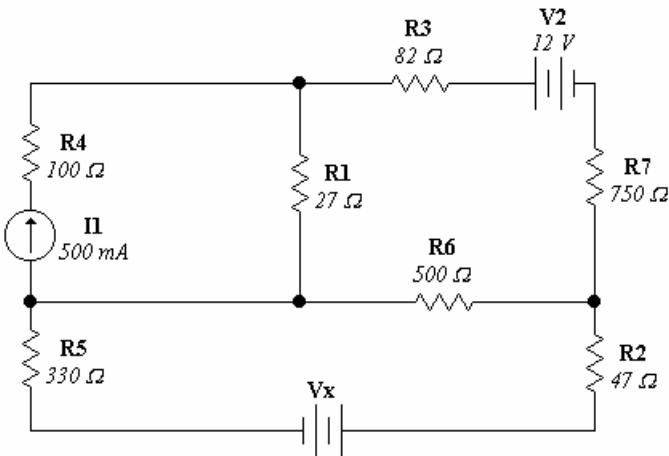- **Ejercicio 3.7.** Calcular el valor de la fuente  $V_x$  si el valor de tensión sobre la resistencia  $R_1$  es  $V_{R_1} = 28$  [V]




Solución:  $V_x = 992.76$  [V]

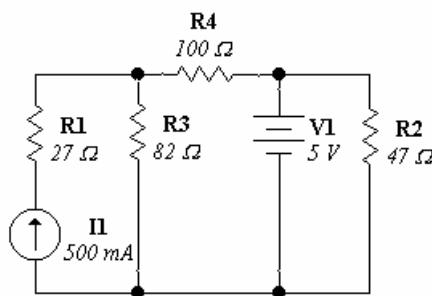- **Ejercicio 3.8.** Calcular el valor de tensión en la resistencia  $R_4$




Solución:  $V_{R_4} = 19.78$  [V]

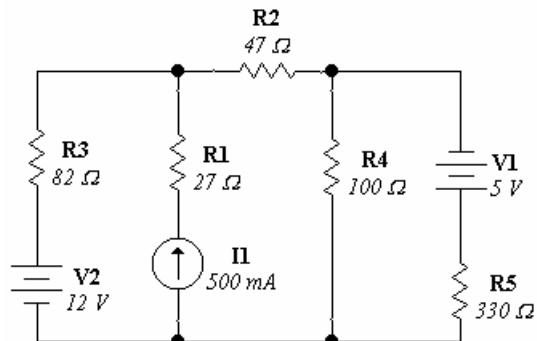- **Ejercicio 3.9.** Calcular el valor de tensión en la resistencia  $R_5$




Solución:  $V_{R_5} = 24.03$  [V]

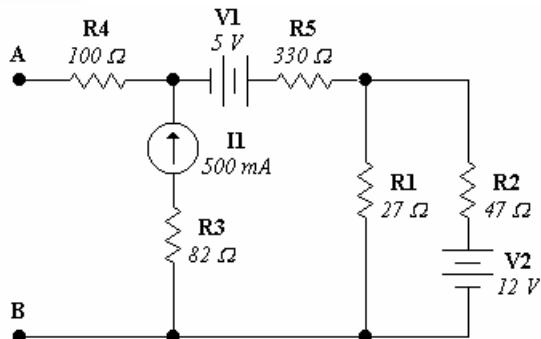- **Ejercicio 3.10.** Calcular el equivalente de Norton del circuito de la figura.




Solución:  $I_N = 386.86 \text{ [mA]}$ ;  $R_N = 447.14 \text{ [\Omega]}$

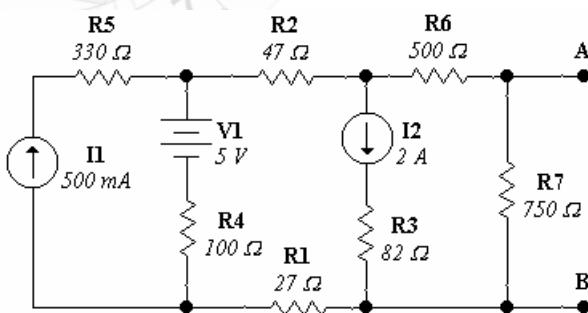- **Ejercicio 3.11.** Calcular el equivalente de Thevenin del circuito de la figura.




Solución:  $V_{Th} = 154.32 \text{ [V]}$ ;  $R_{Th} = 354.98 \text{ [\Omega]}$

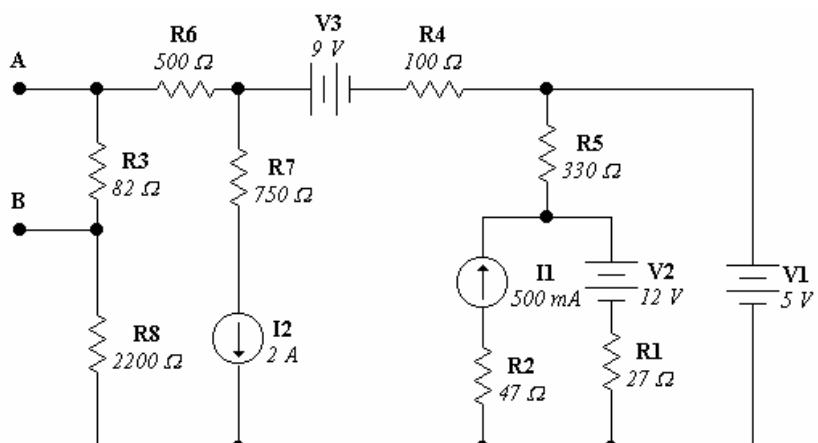- **Ejercicio 3.12.** Calcular el circuito equivalente de Thevenin.




Solución:  $V_{Th} = 5.29 \text{ [V]}$ ;  $R_{Th} = 79.66 \text{ [\Omega]}$

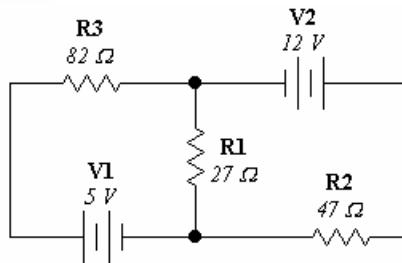- **Ejercicio 3.13.** Calcular cada tensión y corriente del circuito.




Solución:  $I_{R_1} = -102.09$  [mA];  $I_{R_2} = 196.68$  [mA];  $I_{R_3} = 94.58$  [mA];  $V_{R_1} = 2.75$  [V];  $V_{R_2} = 9.24$  [V];  $V_{R_3} = 7.75$  [V]

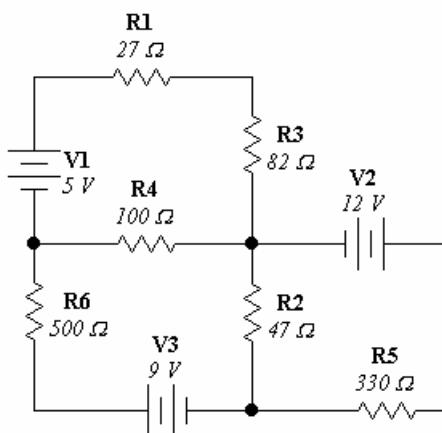- **Ejercicio 3.14.** Calcular las corrientes de cada resistencia del circuito.




Solución:  $I_{R_1} = 34.30$  [mA];  $I_{R_2} = -12.82$  [mA];  $I_{R_3} = 34.3$  [mA];  $I_{R_4} = -12.60$  [mA];  $I_{R_5} = 34.52$  [mA];  $I_{R_6} = 21.71$  [mA]

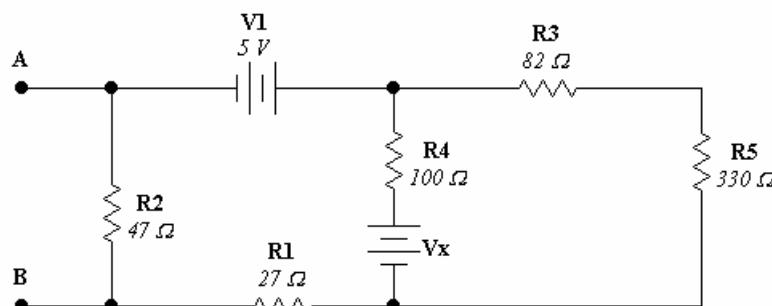- **Ejercicio 3.15.** Calcular el valor de  $V_x$  si  $V_{AB} = 8$  [V]




Solución:  $V_x = 38.88$  [V]

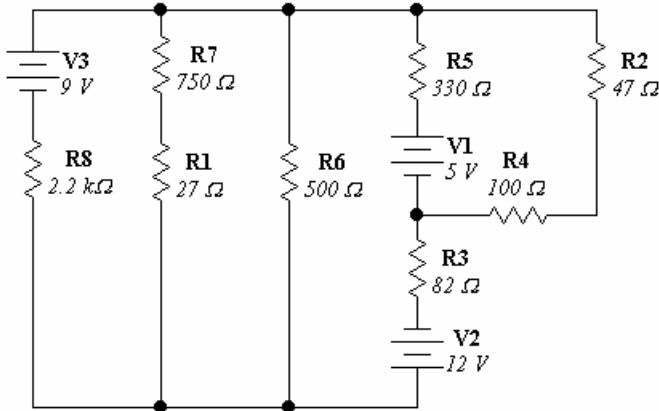- **Ejercicio 3.16.** Calcular el valor de tensión en  $R_1$




Solución:  $V_{R_1} = -190.24 \text{ [mV]}$

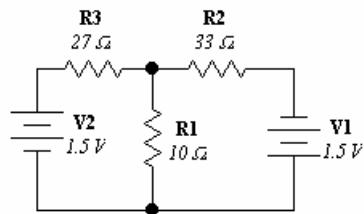- **Ejercicio 3.17.** Calcular la tensión sobre cada resistencia.




Solución:  $V_{R_1} = -60.44 \text{ [mV]} ; V_{R_2} = 1.55 \text{ [V]} ; V_{R_3} = 1.43 \text{ [V]}$

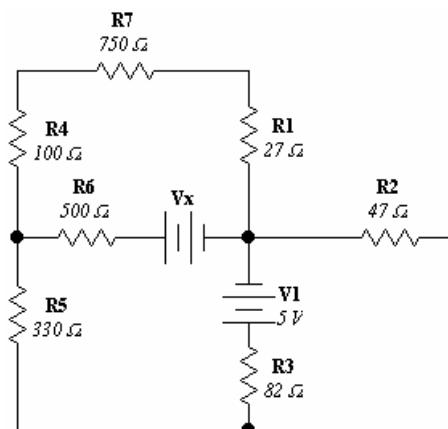- **Ejercicio 3.18.** Calcular el valor de  $V_x$  si  $V_{R_1} = 8 \text{ [V]}$




Solución:  $V_x = 762.71 \text{ [V]}$

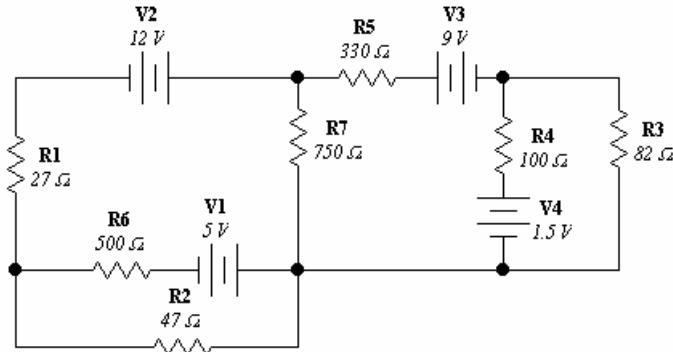- **Ejercicio 3.19.** Calcular los valores de corriente de cada resistencia del circuito.




Solución:  $I_{R_1} = 16.02$  [mA];  $I_{R_2} = -23.78$  [mA];  $I_{R_3} = 9.37$  [mA];  $I_{R_4} = 7.31$  [mA];  $I_{R_5} = 2.06$  [mA];  $I_{R_6} = 7.76$  [mA];  $I_{R_7} = 13.93$  [mA]

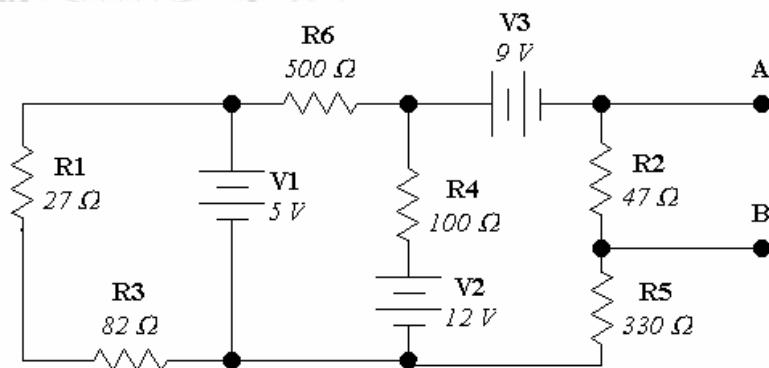- **Ejercicio 3.20.** Calcular el la tensión  $V_{R_2}$




Solución:  $V_{R_2} = -186.17$  [mV]

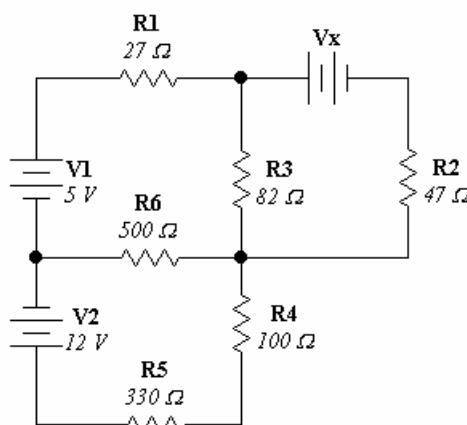- **Ejercicio 3.21.** Calcular el valor de  $V_x$  si  $V_{R_5} = 17$  [V]




Solución:  $V_x = 30.22$  [V]

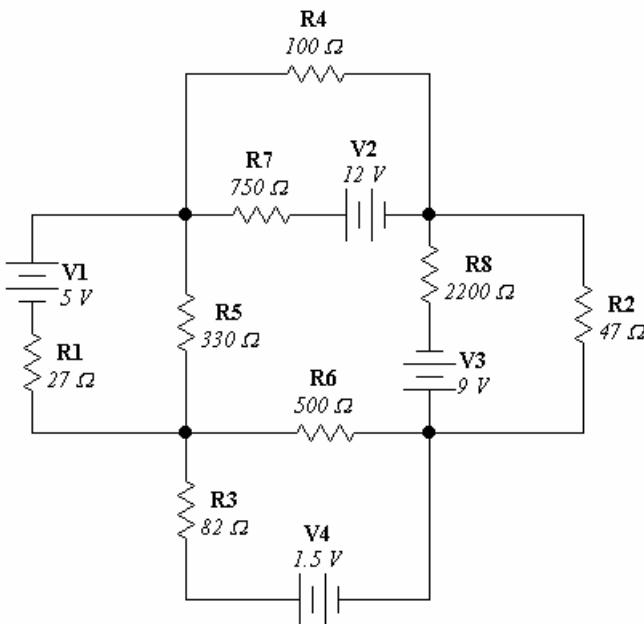- **Ejercicio 3.22.** Calcular las corrientes de cada resistencia.




Solución  $I_{R_1} = 32.86_{[\text{mA}]}$ ;  $I_{R_2} = 15.97_{[\text{mA}]}$ ;  $I_{R_3} = 20.10_{[\text{mA}]}$ ;  $I_{R_4} = 32.11_{[\text{mA}]}$ ;  $I_{R_5} = 12.45_{[\text{mA}]}$ ;  $I_{R_6} = 298.93_{[\mu\text{A}]}$   
 $I_{R_7} = 11.72_{[\text{mA}]}$ ;  $I_{R_8} = 4.42_{[\text{mA}]}$

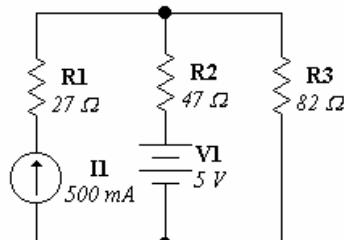- **Ejercicio 3.23** Calcular las corrientes de cada resistencia.




Solución:  $I_{R_1} = 500_{[\text{mA}]}$ ;  $I_{R_2} = -279.07_{[\text{mA}]}$ ;  $I_{R_3} = 220.92_{[\text{mA}]}$ ;

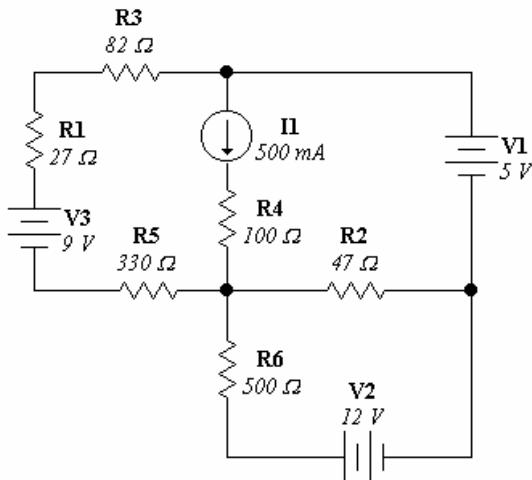- **Ejercicio 3.24** Calcular las tensiones de cada resistencia.




Solución:  $V_{R_1} = 1.48$  [V];  $V_{R_2} = 20.14$  [V];  $V_{R_3} = 4.50$  [V];  $V_{R_4} = 50$  [V];  $V_{R_5} = 18.14$  [V];  $V_{R_6} = 8.14$  [V]

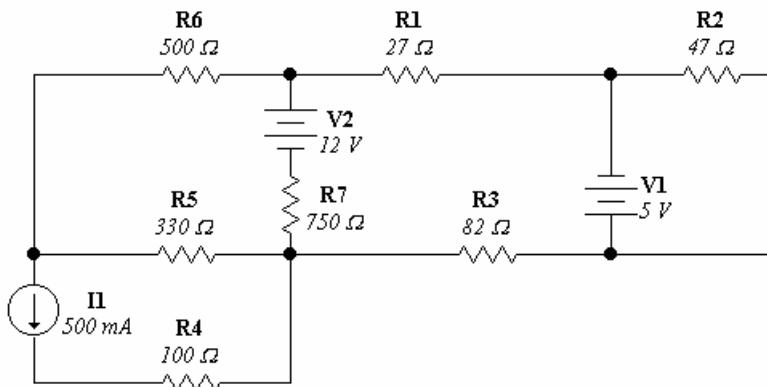- **Ejercicio 3.25.** Calcular las corrientes de cada resistencia.



Solución:  $I_{R_1} = -133.25$  [mA];  $I_{R_2} = 106.38$  [mA];  $I_{R_3} = -133.25$  [mA];  $I_{R_4} = 500$  [mA];  $I_{R_5} = 324.72$  [mA];  $I_{R_6} = 175.28$  [mA];  $I_{R_7} = 42.03$  [mA]

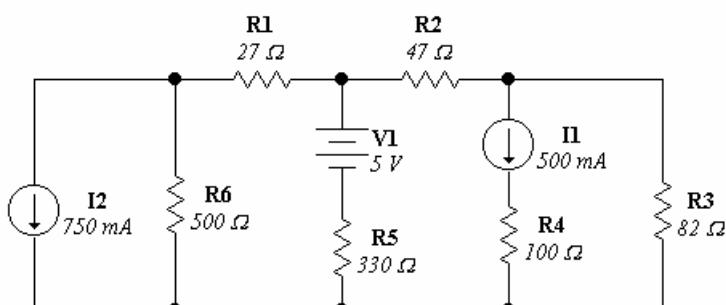
- **Ejercicio 3.26.** Calcular las tensiones y corrientes de cada resistencia.



Solución corrientes:  $I_{R_1} = 559.78$  [mA];  $I_{R_2} = -302.25$  [mA];  $I_{R_3} = -802.24$  [mA];  $I_{R_4} = 500$  [mA];  $I_{R_5} = 257.53$  [mA];  $I_{R_6} = 190.20$  [mA]


Solución tensiones:  $V_{R_1} = 15.11$  [V];  $V_{R_2} = 14.20$  [V];  $V_{R_3} = 65.78$  [V];  $V_{R_4} = 50$  [V];  $V_{R_5} = 84.98$  [V];  $V_{R_6} = 95.10$  [V]

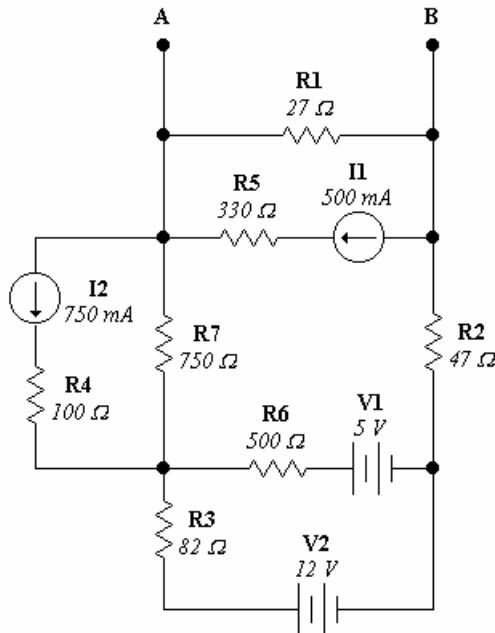- **Ejercicio 3.27.** Calcular el equivalente de Thevenin del circuito de la figura.




Solución:  $R_{Thevenin} = 26.18[\Omega]$ ;  $V_{Thevenin} = -3.54[V]$

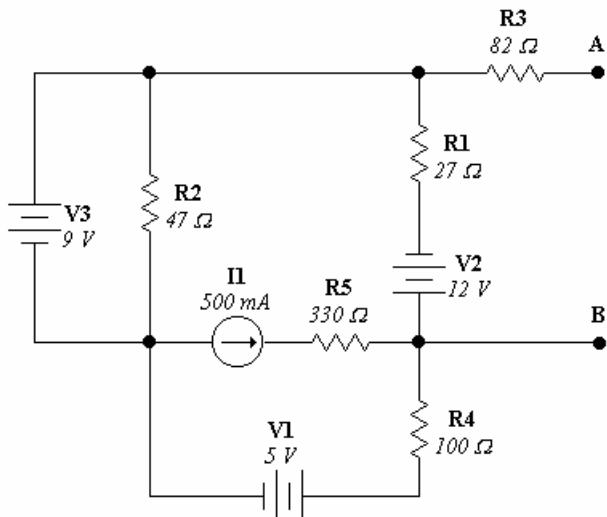- **Ejercicio 3.28.** Calcular el equivalente de Norton del circuito de la figura.




Solución:  $R_{Norton} = 103.25[\Omega]$ ;  $I_{Norton} = 186.29[mA]$

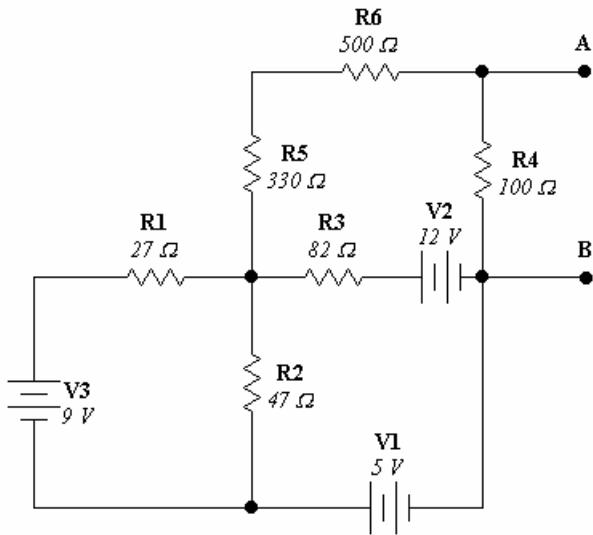- **Ejercicio 3.29.** Calcular el equivalente de Thevenin del circuito de la figura.




Solución:  $R_{Thevenin} = 89.40[\Omega]$ ;  $V_{Thevenin} = 1.15[V]$

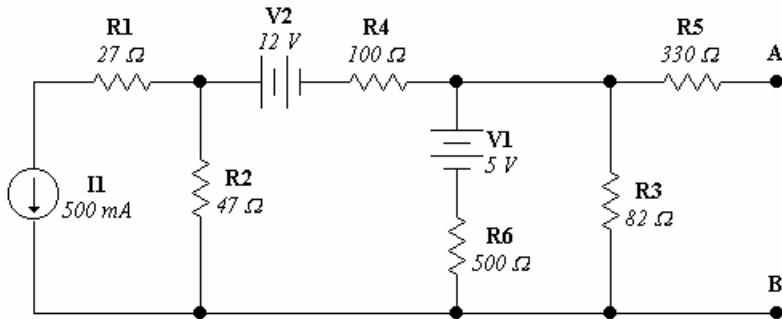- **Ejercicio 3.30.** Calcular el equivalente de Norton del circuito de la figura.




Solución:  $R_{Norton} = 377.62[\Omega]$ ;  $I_{Norton} = 29.16[mA]$

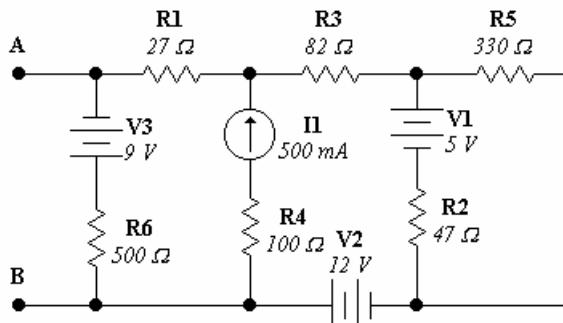- **Ejercicio 3.31.** Calcular el equivalente de Thevenin del circuito de la figura.




Solución:  $R_{Thevenin} = 115.46[\Omega]$ ;  $V_{Thevenin} = 39.39[V]$

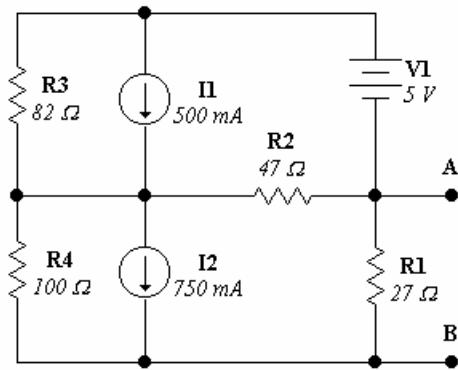- **Ejercicio 3.32.** Calcular el equivalente de Thevenin del circuito de la figura.



Solución:  $R_{Thevenin} = 22.35 \Omega$ ;  $V_{Thevenin} = 15.78 \text{ V}$

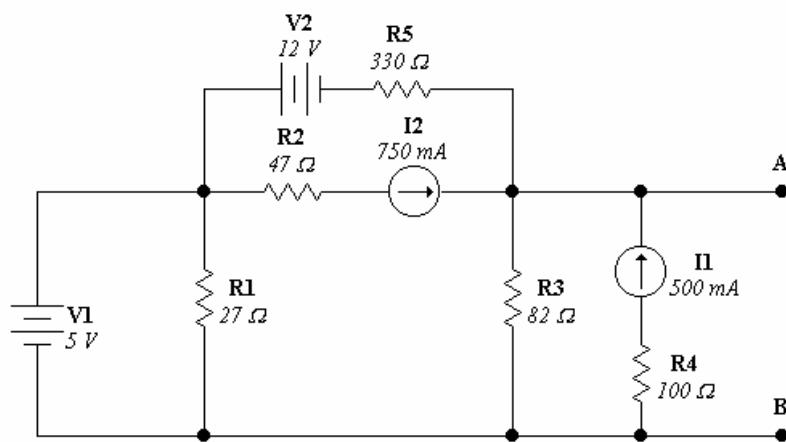- **Ejercicio 3.33.** Calcular el equivalente de Thevenin del circuito de la figura.



Solución:  $R_{Thevenin} = 65.67 \Omega$ ;  $V_{Thevenin} = 80.69 \text{ V}$